

① $V_s = 12V$

$R_T = 550 \Omega$

Value of one Resistance

$$R_T = \frac{R}{n}$$

$$550 \times 4 = R \Rightarrow 2200 \Omega = R$$

→ voltage across each Resistor is 12V.

→ current through each Resistor

$$V_s = IR \Rightarrow I = \frac{V_s}{R} = \frac{12}{2200} =$$

$$= 5.45 \text{ mA}$$

current through each resistor is same.

②

$$I_1 = \text{Current of } \text{Runnig lights} = 0.5 \times 4 = 2$$

$$I_2 = \text{Tail lights} = 1.2 \times 2 = 2.4$$

$$I_T = I_1 + I_2 = 2 + 2.4 = 4.4 \text{ A}$$

③

$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{1k} + \frac{1}{4.7k} + \frac{1}{560} = .002998$$

$$\Rightarrow R_T = \frac{1}{.002998} = 333.56 \Omega$$

$$I_T = \frac{V_s}{R_T} = \frac{25}{333.56} = 74.94 \text{ mA}$$

④

$$I_T = 100 \text{ mA}$$

$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R} + \frac{1}{2R} + \frac{1}{3R} + \frac{1}{4R}$$

$$= \frac{24 + 12 + 8 + 6}{24R} = \frac{50}{24R} = \frac{25}{12R}$$

$$\Rightarrow R_T = \frac{12R}{25}$$

$$I_1 = \left(\frac{R_T}{R} \right) I_T = \frac{12R/25}{R} \cdot 100 \text{ mA} = 48 \text{ mA}$$

$$I_2 = \frac{12R/25 \cdot 100}{2R} = 24 \text{ mA}$$

$$I_3 = \frac{12R/25 \cdot 100}{3R} = 16 \text{ mA}$$

$$I_4 = \frac{12R/25 \cdot 100}{4R} = 12 \text{ mA}$$

⑤

$$I_T = 10 \mu\text{A}$$

$$R_T = \frac{(1.0 \text{ M})(2.2 \text{ M})}{1.0 \text{ M} + 2.2 \text{ M}} = \frac{2.2 \text{ M}^2}{3.2 \text{ M}} = 687.5 \text{ k}\Omega$$

$$I_1 = \frac{.687 \text{ M}}{1.0 \text{ M}} \cdot 10 \mu\text{A} = 6.87 \mu\text{A}$$

$$I_2 = \frac{.687 \text{ M}}{2.2 \text{ M}} \cdot 10 \mu\text{A} = 3.12 \mu\text{A}$$